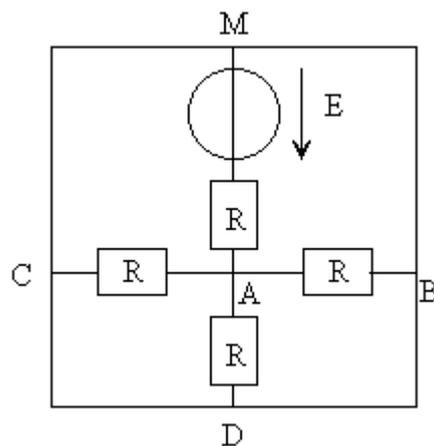


E1.2. Détermination d'une tension.

On considère le réseau linéaire suivant :



Déterminer l'expression de la tension U_{AB} à l'aide des lois de Kirchhoff.

www.kholaweb.com